

## Problem 5.1.

$$a) |\bar{E}_a| = \frac{\omega_e L_{af} I_f}{\sqrt{2}} \Rightarrow L_{af} = \frac{\sqrt{2} E_a}{2\pi f_e I_f} = \frac{\sqrt{2} \times 11.5 \text{ kV} / \sqrt{2}}{2\pi 60 \times 750} = 0.0332 \text{ H}$$

$$b) |\bar{E}_{a,op}| = \frac{\omega_{e,new} L_{af} I_{f,new}}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi 50 \times 0.0332 \times 700}{\sqrt{2}} = 5.164 \text{ kV.}$$

$$V_{openckt, LL, rms} = \sqrt{2} |\bar{E}_{a,op}| = 8.944 \text{ kV.}$$

$$c) L = \frac{N^2}{R} \quad R = \frac{L}{\mu A} \quad L' = 1.5 L \Rightarrow L' = \frac{L}{1.5} = 0.0221 \text{ H}$$

$$I_f' = \frac{\sqrt{2} E_a}{2\pi f_e L'} = \frac{\sqrt{2} \times 11.5 \text{ kV} / \sqrt{2}}{2\pi 60 \times 0.0221} = 1125 \text{ A.}$$

## Problem 5.2.

$$a) V_{base} = \frac{V_{LL}}{\sqrt{3}} = \frac{11.5 \text{ kV}}{\sqrt{3}} = 6640 \text{ V.}$$

$$I_{base} = \frac{S_{\phi}}{V_{base}} = \frac{100 \text{ MVA}}{6640} = 5020 \text{ A}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}} = 1.323 \Omega$$

$$X_s = Z_{base} \cdot \frac{AFSC}{AFNL} = 1.323 \frac{120}{170} = 0.934 \Omega$$

$\therefore PF=1$   $\therefore V_a I_a$  in phase.

$$\bar{E}_a = (jX_s) \bar{I}_a + \bar{V}_a = (j 0.934) (5020 \angle 0^\circ) + 6640 \angle 0^\circ = 8129 \angle 35.2^\circ \text{ V.}$$

$$\textcircled{a} \text{ AFNL } E_{aoc} = \omega \cdot \text{AFNL} \cdot k \Rightarrow \frac{11.5 \text{ kV}}{\sqrt{2}} = 2\pi 60 \cdot 170 k \Rightarrow k = 0.104$$

$$|\bar{E}_a| = \omega I_f k \Rightarrow I_f = \frac{|\bar{E}_a|}{2\pi f_e k} = \frac{8129}{2\pi 60 \times 0.104} = 207.34 \text{ A.}$$

$$b) \textcircled{a} \text{ AFNL } |\bar{E}_a| = \frac{V_{LL}}{\sqrt{3}} = 6640 \text{ V.}$$

we terminal voltage as reference:  $V_a = 6640 \angle 0^\circ \text{ V.}$

assume  $\bar{E}_a = 6640 \angle \delta \text{ V.}$

$$P = \frac{3|\bar{E}_a||\bar{V}_a|}{X_s} \sin(\delta) \Rightarrow \sin(\delta) = \frac{100 \text{ M} \times 0.934}{3 \times 6640 \times 6640} = 0.706 \Rightarrow \delta = 44.92^\circ$$

$$\bar{I}_a = \frac{\bar{E}_a - \bar{V}_a}{jX_s} = \frac{6640 \angle 44.92^\circ - 6640 \angle 0^\circ}{j 0.934} = 5431.98 \angle 22.46^\circ \text{ A.}$$

$$PF = \cos(22.46^\circ) = 0.924 \text{ leading.}$$

c)  $PF = 0.85$  lagging.  $\Rightarrow \theta = -31.8^\circ \quad \therefore \angle \bar{I}_a = -31.8^\circ$

$$P = 3 |\bar{I}_a| |\bar{V}_a| \cos \theta \Rightarrow |\bar{I}_a| = \frac{100M}{3 \times 6640 \times 0.85} = 5905.98 \text{ A}$$

$$\bar{E}_a = \bar{V}_a + jX_s \bar{I}_a = 6640 \angle 0^\circ + j0.934 \times 5905.98 \angle -31.8^\circ = 10636 \angle 26.15^\circ \text{ V.}$$

$$I_f = \frac{|\bar{E}_a|}{w_k} = \frac{10636}{2200 \times 1.104} = 271.28 \text{ A}$$

Problem 5.3.

a) taking terminal voltage as reference  $V_a = \frac{208}{\sqrt{3}} = 120.1 \angle 0^\circ \text{ V,}$

$$PF=1 \Rightarrow \angle \bar{I}_a = 0^\circ$$

$$\bar{E}_a = \bar{V}_a - jX_s \bar{I}_a = 120 \angle 0^\circ - j1.550 \angle 0^\circ = 141.51 \angle -32^\circ \text{ V.}$$

$$\delta = -32^\circ$$

b)  $P = 3 |\bar{I}_a| |\bar{V}_a| PF_{(a)} = 3 \times 120 \times 50 \times 1 = 18 \text{ kW.}$

$$PF_{(b)} = 0.8 \text{ leading} \Rightarrow \theta = 36.9^\circ \quad \therefore \angle \bar{I}_a' = 36.9^\circ$$

$$|\bar{I}_a'| = \frac{P}{3 |\bar{V}_a| PF_{(b)}} = \frac{18k}{3 \times 120 \times 0.8} = 62.5 \text{ A}$$

$$\bar{E}_a = \bar{V}_a - jX_s \bar{I}_a' = 120 \angle 0^\circ - j1.5 \times 62.5 \angle 36.9^\circ = 191.6 \angle -23.04^\circ \text{ V.}$$

$$I_f = \frac{191.6}{141.51} \times 7 = 9.48 \text{ A.} \quad (\text{linear, OC}).$$

c) from b)  $\delta' = -23.04^\circ$